

实验八 4×4 矩阵键盘

一、实验目的

1. 熟悉并掌握 4×4 矩阵键盘驱动电路设计方法；
2. 熟悉并掌握硬件资源分时复用设计方法。

二、实验内容

本实验系统 4×4 矩阵键盘电路示意图如图 2-8-1 所示。PORT A 端口只有最低的 8 位有效，高 4 位为键盘的 4 位列扫描输出（低电平有效），对应 Y1~Y4，低 4 位为键盘的 4 位行查询输入（低电平有效），对应 X1~X4。PORT A 的 D7~D4 对应第 1 列至第 4 列扫描输出（最左边为第 1 列），D3~D0 对应第 1 行至第 4 行查询输入（最上面为第 1 行）。例如，当 D7~D4 输出 0111 时，扫描到键盘第 1 列，若此时 D3~D0 返回 0111，说明第 1 列的第 1 行按下，即按键“1”按下；若返回 1011，说明第 1 列的第 2 行按下，即按键“4”按下，若返回 1111，说明此列没有任何键按下，其他按键的识别以此类推。

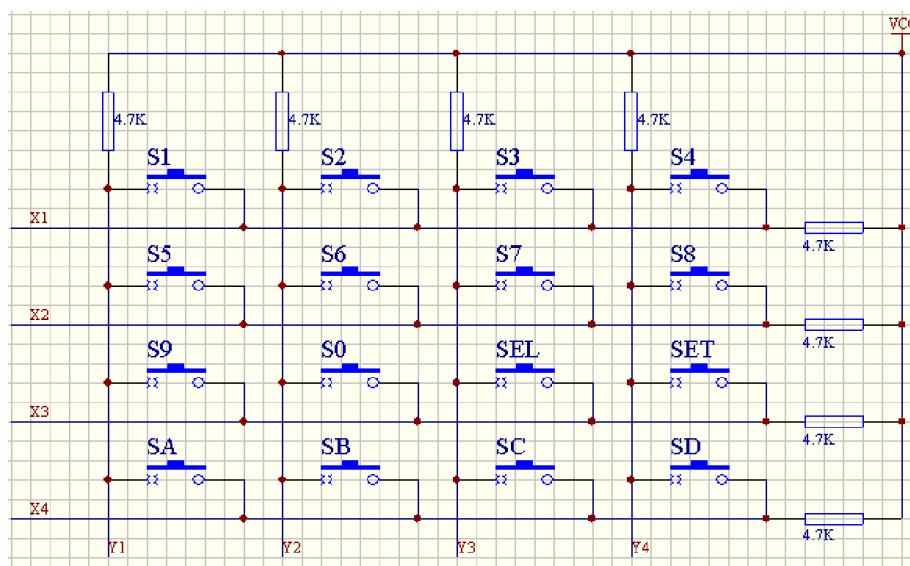


图 2-8-1 4×4 矩阵键盘硬件电路示意图

表 2-8-1 给出了键盘编码的情况。为了区分不同的按键，对每个键进行了二进制编码。16 个键采用了 4 位二进制。其中，0~9 编码为“0000”~“1001”，A~D 编码为“1010”~“1101”，“*” 编码为“1110”，“#” 编码为“1111”。

表 2-8-1 键盘编码			
Y1~Y4	X1~X4	对应的按键	键盘编码输出
1110	1110	D	1101
	1101	C	1100
	1011	B	1011
	0111	A	1010

1101	1110	#	1111
	1101	9	1001
	1011	6	0110
	0111	3	0011
1011	1110	0	0000
	1101	8	1000
	1011	5	0101
	0111	2	0010
0111	1110	*	1110
	1101	7	0111
	1011	4	0100
	0111	1	0001

实验箱上的 16 个拨码开关，16 个按键，12 个交通灯和蜂鸣器四周 4 个灯，8 位数码管，4x4 矩阵键盘，16x16 点阵 LED 均是从底板的两片 CPLD 引出的，这些资源有 IO 方式和总线操作两种控制方式。这种资源共享的方式减少了实验过程中连线的麻烦，但也带来一个问题：资源不能同时使用。例如，使用了数码管，如果想同时进行点阵显示就不行，除非改变 M[3..0] 的值。

我们提出一个类似数码管动态扫描显示的解决方案。按一定的节拍依次改变 M[3..0] 的值，同时将不同资源的数据依次与 PORT A 的 D15~D0、以及 A4~A1 相连。因此，任意时刻其实只有一种资源占用 PORT A 总线资源，但当循环扫描时可以达到不同资源对总线分时复用的效果。

实验要求：

实现 4×4 矩阵键盘的驱动电路设计，要求按下某键时，该键对应的编码(表 2-8-1)在数码管上显示出来。

提示：

- 建议采用原理图与文本相结合的混合层次化设计方法。4×4 矩阵的识别编码程序 (keyboard4_4.vhd) 如下所示。程序对输入时钟 (1KHz) 分频后得到键盘扫描时钟，按此节拍实现了一个模 4 计数器，并依次产生列扫描信号，根据列扫描信号和返回的行值判断当前的按键情况，并进行编码。该程序生成原理图符号如图 2-8-2 所示。

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity keyboard4_4 is
    port(
        rst      : in    std_logic;
        clk_scan  : in    std_logic;
        keyin     : in    std_logic_vector(3 downto 0);
        scan      : out   std_logic_vector(3 downto 0);
        leds      : out   std_logic_vector(3 downto 0));
```

```

end;
architecture keyboard4_4_arch of keyboard4_4 is
    signal scnlin      :    std_logic_vector(3 downto 0);
    signal clkfrq      :    std_logic;
    signal cntfrq      :    std_logic_vector(4 downto 0);
    signal lednum      :    std_logic_vector(7 downto 0);
    signal cntscn      :    std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    scan <= not scnlin;
    lednum <= scnlin & (not keyin);
    process(rst,clk_scan)  --去抖时钟,50 分频,形成扫描时钟
    begin
        if rst = '0' then
            clkfrq <= '0';
            cntfrq <= (others => '0');
        elsif rising_edge(clk_scan) then
            if cntfrq = "11000" then
                cntfrq <= (others => '0');
                clkfrq <= not clkfrq;
            else
                cntfrq <= cntfrq + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
    process(rst,clkfrq)    -- 根据扫描时钟产生扫描线
    begin
        if rst = '0' then
            cntscn <= "00";
        elsif rising_edge(clkfrq) then
            if cntscn = "11" then
                cntscn <= "00";
            else
                cntscn <= cntscn+1;
            end if;
            case cntscn is
                when "00" => scnlin <= "0001";
                when "01" => scnlin <= "0010";
                when "10" => scnlin <= "0100";
                when "11" => scnlin <= "1000";
                when others => null;
            end case;
        end if;
    end process;
    process(rst, clkfrq)  --根据按键点亮相应的 leds

```

```

begin
    if(rst = '0' ) then
        leds <= "0000";
    elsif clkfrq'event and clkfrq = '0' then
        case lednum is
            when "10001000" => leds <= "0001"; --1
            when "01001000" => leds <= "0010"; --2
            when "00101000" => leds <= "0011"; --3
            when "00011000" => leds <= "1010"; --A
            when "10000100" => leds <= "0100"; --4
            when "01000100" => leds <= "0101"; --5
            when "00100100" => leds <= "0110"; --6
            when "00010100" => leds <= "1011"; --B
            when "10000010" => leds <= "0111"; --7
            when "01000010" => leds <= "1000"; --8
            when "00100010" => leds <= "1001"; --9
            when "00010010" => leds <= "1100"; --C
            when "10000001" => leds <= "1110"; --*
            when "01000001" => leds <= "0000"; --0
            when "00100001" => leds <= "1111"; --#
            when "00010001" => leds <= "1101"; --D
            when others => null;
        end case;
    end if;
end process;
end;

```

 


图 2-8-2 4×4 键盘识别编码电路

- 为了达到更好的按键效果,需要对行返回值 keyin[3..0]进行消抖(如图 2-8-3)。其中, key_dounce4 模块为 4 位按键消抖电路,其底层电路如图 2-8-4 所示。


 



图 2-8-3 带按键消抖的 4×4 矩阵键盘驱动电路

图 2-8-4 中的 key_dounce 模块为 1 位按键消抖, 其底层电路(key_dounce.bdf) 如图 2-5-3 所示。

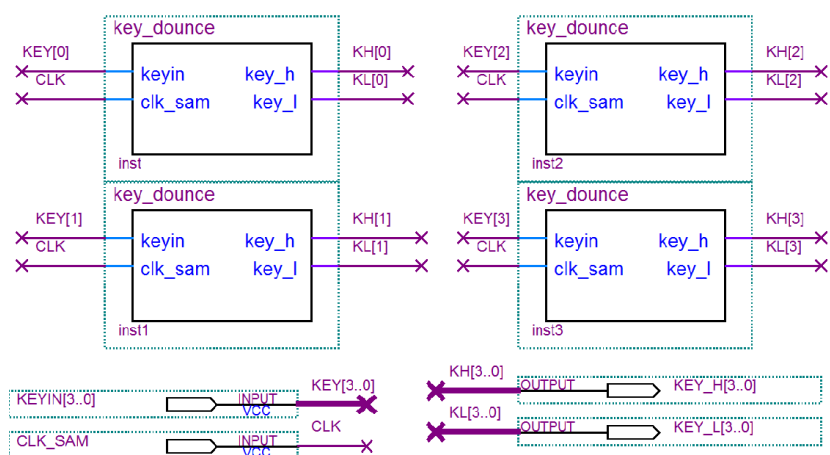

2-8-4 4 位按键消抖电路

 - 将图 2-8-3 带按键消抖的 4×4 矩阵键盘驱动电路生成原理图符号 (如图 2-8-5)。



2-8-5 顶层原理图

- 顶层原理图如图 2-8-6 所示。其中, SCAN_LED 模块实现 8 位数码管的显示驱动, 将矩阵键盘的二进制编码译成数码管显示的七段数据, 其底层 VHDL 语言程序 (SCAN_LED.vhd) 可参见实验六相关内容。data_bus 模块实现不同资源对 PORT A 端口总线的分时复用, 其 VHDL 程序 (data_bus.vhd) 如下。该程序设计了模 6 计数器, 依次产生 6 种 M[3..0] 值, 并根据相应 M 值, 完成不同资源与 PORT A 端口的连接。

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY data_bus IS
PORT (CLK : IN STD_LOGIC;
      SW : OUT STD_LOGIC_VECTOR(16 DOWNTO 1); ---M[3..0]=0001
      PB : OUT STD_LOGIC_VECTOR(16 DOWNTO 1); ---M[3..0]=0011
      LED : IN STD_LOGIC_VECTOR(16 DOWNTO 1); ---M[3..0]=0111
      SEG : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); ---M[3..0]=0010
      COM : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
      ROW : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); ---M[3..0]=0101
      COL : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

```

```

    DOT : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0);----M[3..0]=0110
    ADDRESS : IN STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNT0 1);
    -----
    Mout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);----M[3..0]
    D : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0);----PORT A
    A : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNT0 1));
END;
ARCHITECTURE behav OF data_bus IS
    SIGNAL Mtemp : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
    SIGNAL CQI : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNT0 0);
    SIGNAL SWtemp,PBtemp : STD_LOGIC_VECTOR(16 DOWNT0 1);
    SIGNAL ROWtemp : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
BEGIN
    Mout <= Mtemp;
    PROCESS(CLK)
    BEGIN
        IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
            IF CQI < 5 THEN CQI <= CQI + 1;
            ELSE CQI <= "000";
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
PROCESS(CQI)
BEGIN
    CASE CQI IS
        WHEN "000" => Mtemp<="0001";
        WHEN "001" => Mtemp<="0011";
        WHEN "010" => Mtemp<="0111";
        WHEN "011" => Mtemp<="0010";
        WHEN "100" => Mtemp<="0101";
        WHEN "101" => Mtemp<="0110";
        WHEN OTHERS => NULL;
    END CASE;
END PROCESS;
PROCESS(CLK,Mtemp,LED,SEG,COM,COL,DOT,ADDRESS,D)
BEGIN
    CASE Mtemp IS
        WHEN "0001" => SWtemp(16 DOWNT0 1)<=D(15 DOWNT0 0);D<=(OTHERS=>'Z');
        WHEN "0011" => PBtemp(16 DOWNT0 1)<=D(15 DOWNT0 0);D<=(OTHERS=>'Z');
        WHEN "0111" => D(15 DOWNT0 0)<=LED(16 DOWNT0 1);
        WHEN "0010" => D(15 DOWNT0 8) <= COM; D(7 DOWNT0 0) <=SEG;
        WHEN "0101" => D(7 DOWNT0 4)<=COL;D(15 DOWNT0 8)<=(OTHERS=>'Z');
            D(3 DOWNT0 0)<=(OTHERS=>'Z');ROWtemp<=D(3 DOWNT0 0);
        WHEN "0110" => D <= DOT;A<=ADDRESS;
    
```

```
WHEN OTHERS => D<=(OTHERS=>'Z');
END CASE;
IF CLK'EVENT AND CLK='0' THEN
    SW <=SWtemp;
    PB <=PBtemp;
    ROW <=ROWtemp;
END IF;
END PROCESS;
END;
```

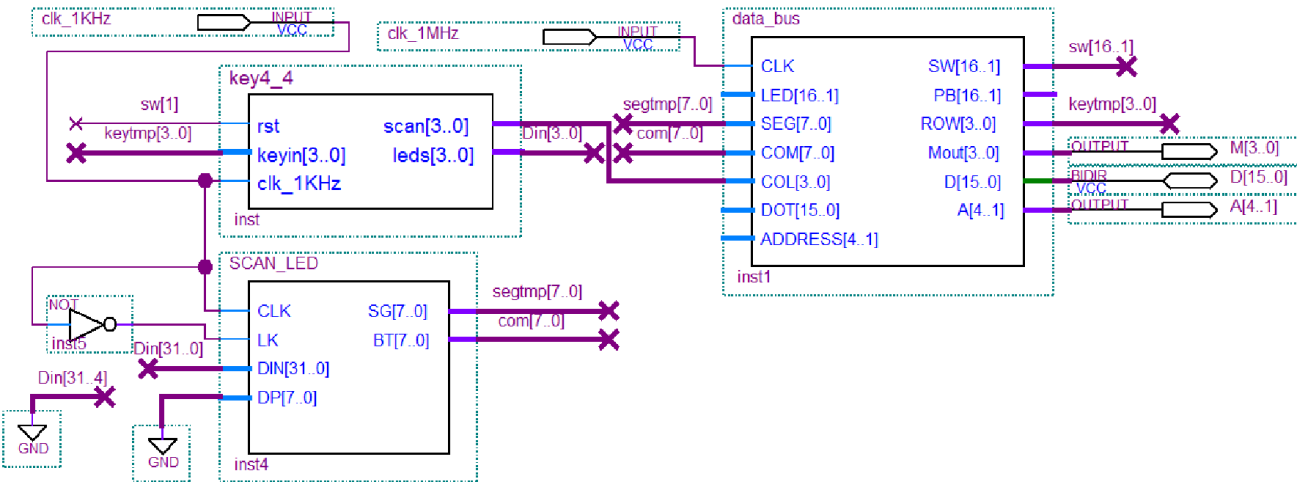


图 2-8-6 顶层原理图

★特别注意：由于在 data_bus 模块生成了 M[3..0]的值，因此无需再特别设置。但还需要正确分配引脚号，对未分配的管脚设置为三态输入，同时要对双功能引脚进行合理设置（如图 2-8-7）。否则，对硬件有损害，切记!!!

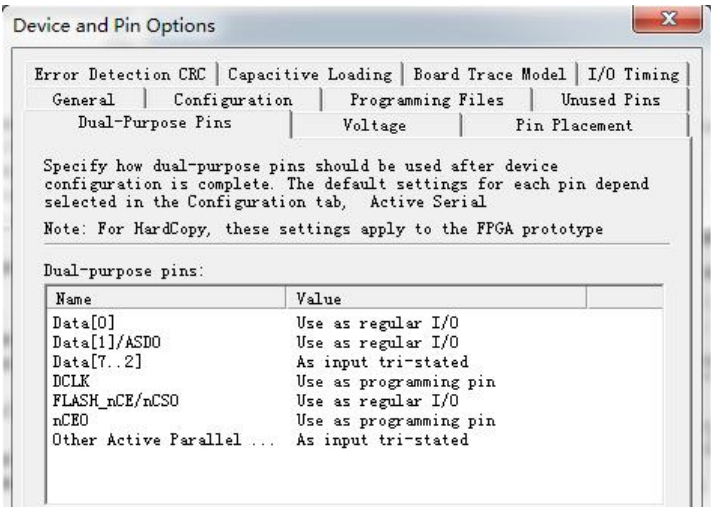


图 2-8-7 双功能引脚设置

引脚分配建议：

- 参照《EL-SOPC4000 实验系统简介》表 2 设置 M [3..0]引脚分配如下：
- 将 clk_1KHz 分配到 PORT B 的 GPIO1（参照《EL-SOPC4000 实验系统

PORT B	FPGA 管脚	信号	PORT B	FPGA 管脚	信号
PIN_41	PIN_P11	M[0]	PIN_42	PIN_U11	M[1]
PIN_43	PIN_R11	M[2]	PIN_44	PIN_N11	M[3]

简介》表 2),从实验箱 IO1 引出,通过导线连接到用户时钟单元 ADJ_CLK 孔,根据《EL-SOPC4000 实验系统简介》表 5 拨动 SW17~SW20,将时钟输入设置成 1KHz;

- 将 clk_1MHz 分配到 PORT B 的 GPIO2,从实验箱 IO2 引出,通过导线连接到用户时钟单元 CLK2,;
- 将 D [15..0]分配到 PORT A 的 D15~D0,将 A[4..1]分配到 PORT A 的 A4~A1。

硬件测试时按下矩阵键盘,观察数码管的显示结果,验证矩阵键盘驱动电路的正确性,并记录下来。

三、 实验报告

根据以上的实验内容写出实验报告,包括仿真分析、硬件测试结果和详细实验过程,解释矩阵键盘驱动电路及总线分时复用电路的工作原理。

思考: 分时复用电路是否能够实现拨码开关、按键、12 个交通灯和蜂鸣器四周 4 个灯、8 位数码管、4x4 矩阵键盘以及 16×16 点阵 LED 全部资源的合理使用? 为什么?